

İSİM


SOYİSİM

SORULAR

SORU 1

Şekildeki devrede 3Ω luk dirençten geçen akım $i_1 = 2A$ dir.

Buna göre 4Ω luk dirençten geçen akım kaç amperdir?

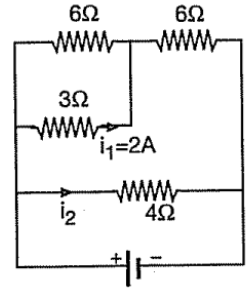

SORU 2


Alternatif akım nedir? Alternatif akım ve DC(Doğru Akım) Arasındaki farklar nelerdir?

Ne yaparsak elektrik bizi çarpar?

Biz elektriğe çarpıldığımızda aslında ne olur?


Transformatör nedir?

SORU 3

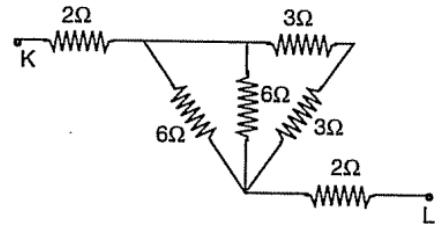

Şekildeki devrede K – L arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm dur?

SORU 4

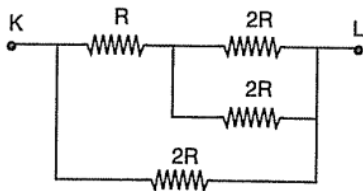

Şekildeki devrede K – L arasındaki eşdeğer direnç kaç R dir?

SORU 5

Sağdaki devre için R_T , I ve I_1 akımlarının değerlerini bulun

(R_T :..... I :..... I_1 :.....)

